

Příprava F 8.B. – do 6.6.

Opsat do sešitů a přečíst:

Měření el. proudu a el. napětí uč.str.94

(doplňte názvy a schématické značky jednotlivých přístrojů)

Přístroj na měření el. proudu -

sch. značka:

Přístroj na měření el. napětí (str.98) -

sch. značka:

Multimetr – co? schém. značka:

Princip měření (4) – DÚ

Zapojení ampérmetru a voltmetru do obvodu:

Ampérmetr se do obvodu zapojuje vždy **sériově** (nutná správná polarita + k +, je jedno kam do obvodu)

Voltmetr se do obvodu zapojuje vždy **paralelně** (vždy na spotřebič, také nutná polarita)

Nákres (str.98)